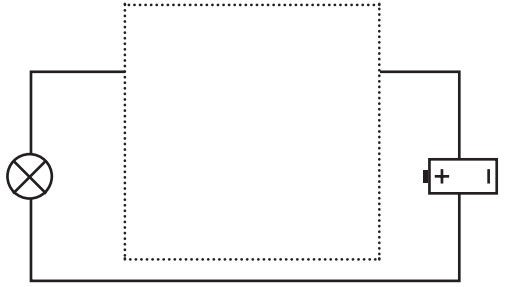


ISOLONS, ISOLEZ, ISOLANT


Passera,
passera pas?

Utilise les dessins de la fiche « Matières et objets »
ou d'autres idées, pour empêcher le courant électrique
de passer. Explique pourquoi l'ampoule ne s'allumera pas.




.....

.....

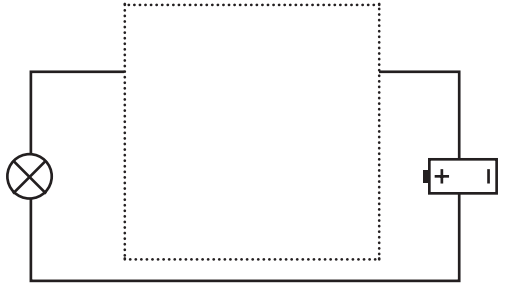


.....

.....

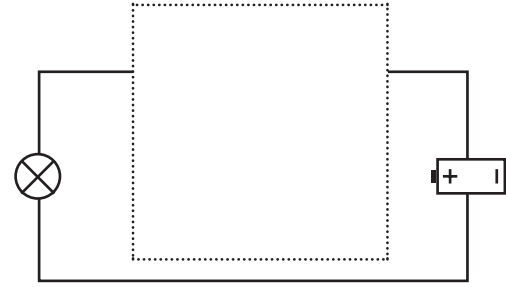


.....

.....

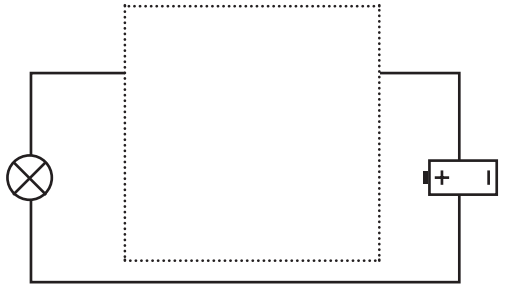


.....

.....

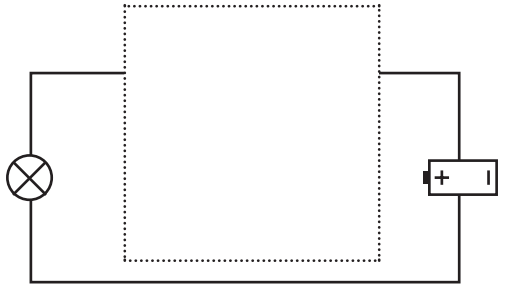

.....

.....

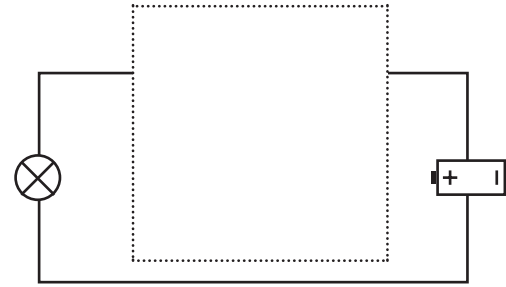

.....

.....