

Invente une situation de circuit électrique en rajoutant au moins trois étiquettes de la fiche à découper « Matières et objets ». Indique si tu souhaites que le courant passe ou non. Échange ensuite ta fiche avec un camarade pour qu'il trouve la solution au problème que tu lui poses. Bonne chance !

Problème de :

.....
.....
.....
.....
.....

Problème de :

.....
.....
.....
.....
.....